

$$1. V_{RMS} = 50 \text{ mV}$$

$$V_d = 0,8 \text{ V}$$

$$R_L = 200 \Omega$$

$$a. V_{max} = 50 \times \sqrt{2}$$

$$= 50\sqrt{2} = 0,7$$

$$= 69,91 \text{ V}$$



$$V_{avg} = \frac{V_{max}}{\pi} = \frac{69,91}{\pi} = 22,25 \text{ V}$$

$$b. I_{RL} = \frac{V_{avg}}{R_L} = \frac{22,25}{200} = 0,11125 \text{ A}$$

$$c. P_{RL} = V_{avg} \times I_{RL}$$

$$= 22,25 \times 0,11125$$

$$= \cancel{2,475} 2,475 \text{ W}$$

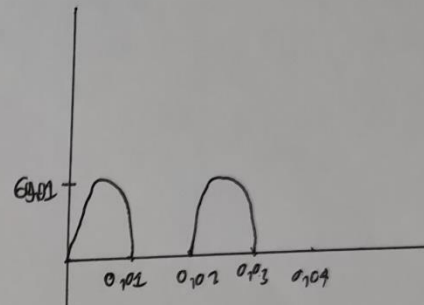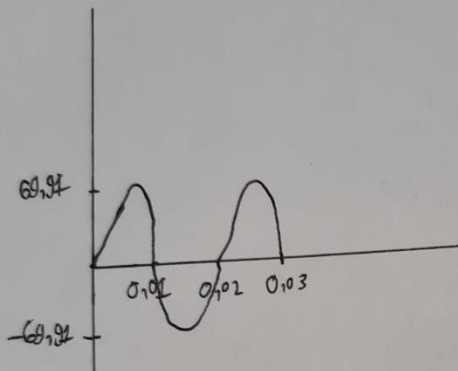

$$2. \cancel{V_{RMS}} V_{RMS} = 220 \text{ V}$$

$$\alpha = 4:1$$

$$R_L = 100 \Omega$$

$$V_d = 0,85 \text{ V}$$

$$a. V_{S1} = \frac{\pi}{4} \times V_1$$

$$V_1 = V_{max}$$

$$V_{max} = V_{RMS} \sqrt{2}$$

$$= 220\sqrt{2}$$

$$V_{S1} = \frac{220\sqrt{2}}{4} - 0,85$$

$$= 76,931 \text{ V}$$

$$V_{avg} = \frac{2 \times 76,931}{\pi} = 48,975 \text{ V}$$

$$b. I_{RL} = \frac{V_{avg}}{R_L} = \frac{48,975}{100} = 0,48975 \text{ A}$$

$$P_{RL} = V_{avg} \times I_{RL}$$

$$= 48,975 \times 0,48975$$

$$= 23,985 \text{ W}$$

$$c. \alpha = \frac{48,975}{R_L}$$

$$R_L = 9,795 \Omega$$

$$3. V_{S1} = 120V$$

$$a = 9:1$$

$$C = 470 \mu F$$

$$R_L = 1k \Omega$$

$$a. V_2 = a \cdot V_S$$

$$= \frac{1}{9} \cdot 120$$

$$= 13,3V$$

$$b. V_{max} = 120 \sqrt{2}$$

$$V_{S1} = \frac{120 \sqrt{2}}{9} - 1,9$$

$$= 18,856 - 1,9$$

$$= 17,956$$

$$V_{avg} = \frac{2(17,956)}{\pi} = 11,112$$

$$I_{RL} = \frac{V_{avg}}{R_L} = \frac{11,112}{1000} = 0,0112 A$$

$$b. V_{max} = 120 \sqrt{2}$$

$$V_{S1} = \frac{120 \sqrt{2}}{9}$$

$$= 18,856$$

$$V_{avg} = \frac{2(17,956)}{\pi} =$$

$$V_{avg} = \frac{18,856 \cdot 2}{\pi} = 12,004 V$$

$$I_{RL} = \frac{V_{avg}}{R_L} = \frac{12,004}{1k} = 12,004 \times 10^{-6}$$

$$c. V_{avg} = \frac{2 \cdot 13,3}{\pi}$$

$$= 8,47 V$$

$$I = \frac{8,47}{1k} = 8,47 mA$$

$$V_R = \frac{8,47 \times 10^{-3}}{470 \times 10^{-6}}$$

$$d. V_{max} = 120 \sqrt{2}$$

$$V_{S1} = \frac{120 \sqrt{2}}{9} - 1,9$$

$$= 18,856 - 1,9$$

$$= 17,956$$


~~Vavg~~

$$e. V_{avg} = \frac{2(17,956)}{\pi} = 11,112 V$$


$$I_{RL} = \frac{V_{avg}}{R_L}$$

## Soal bonus

1.

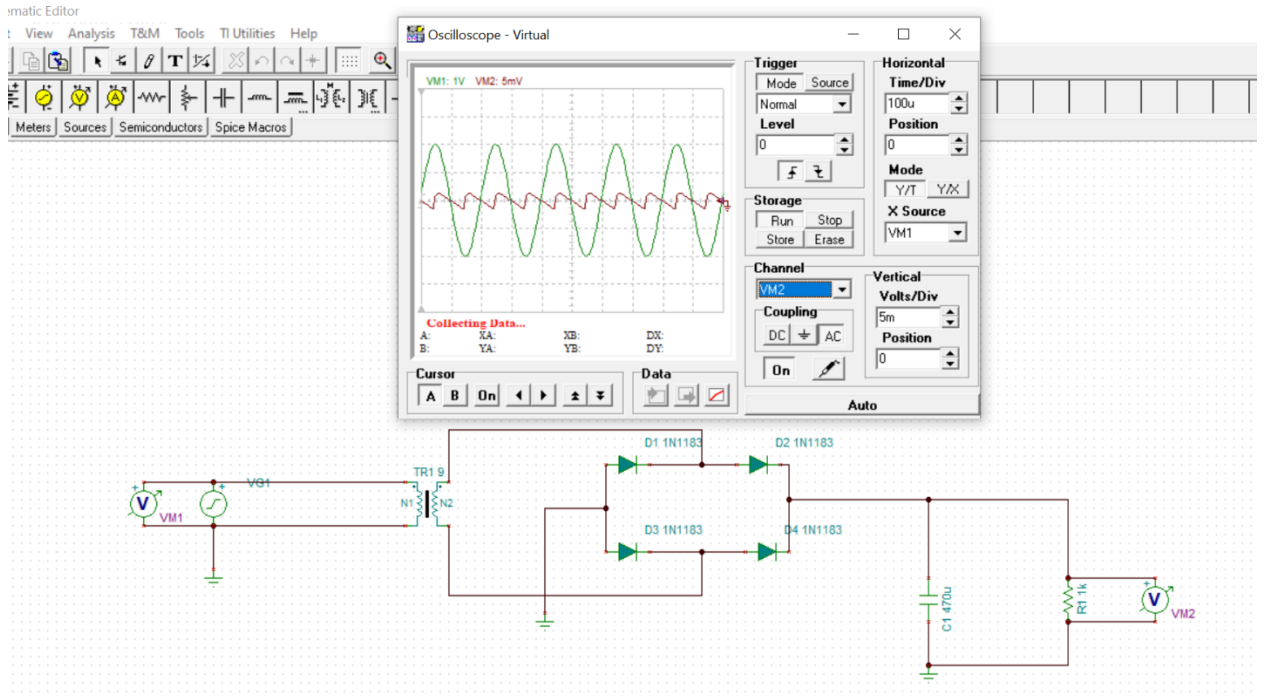


Gelombang channel 1 (tegangan primer)

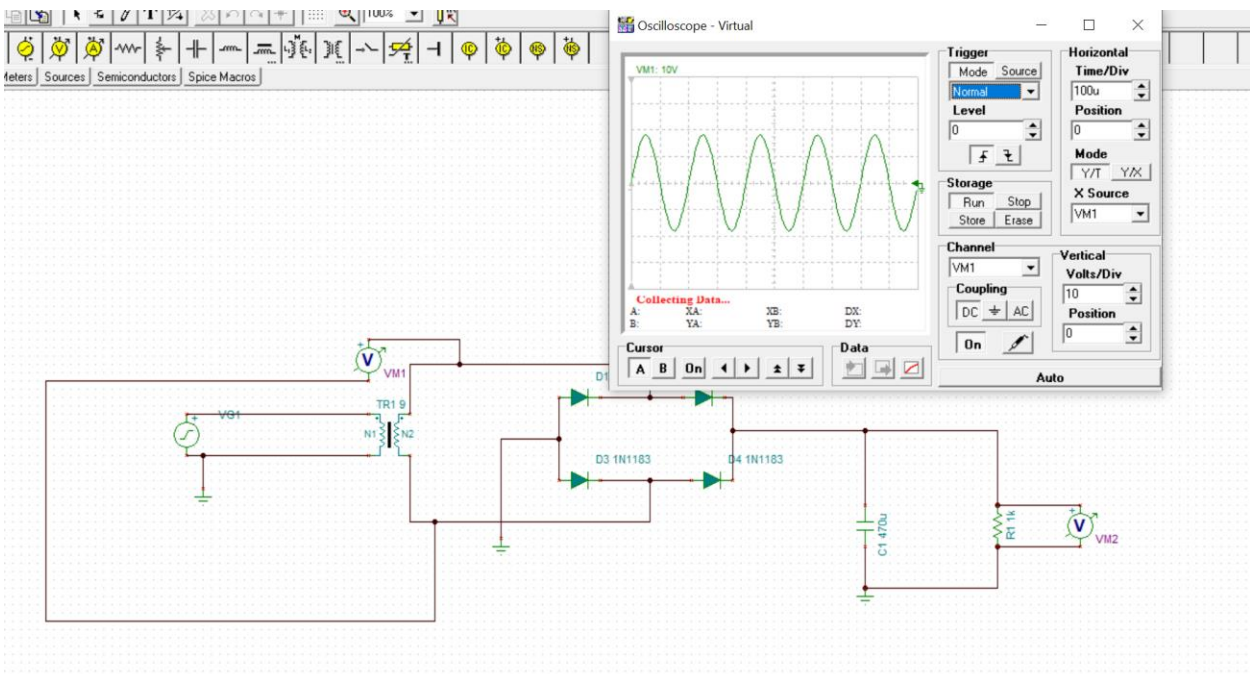


Tegangan sekunder


2.

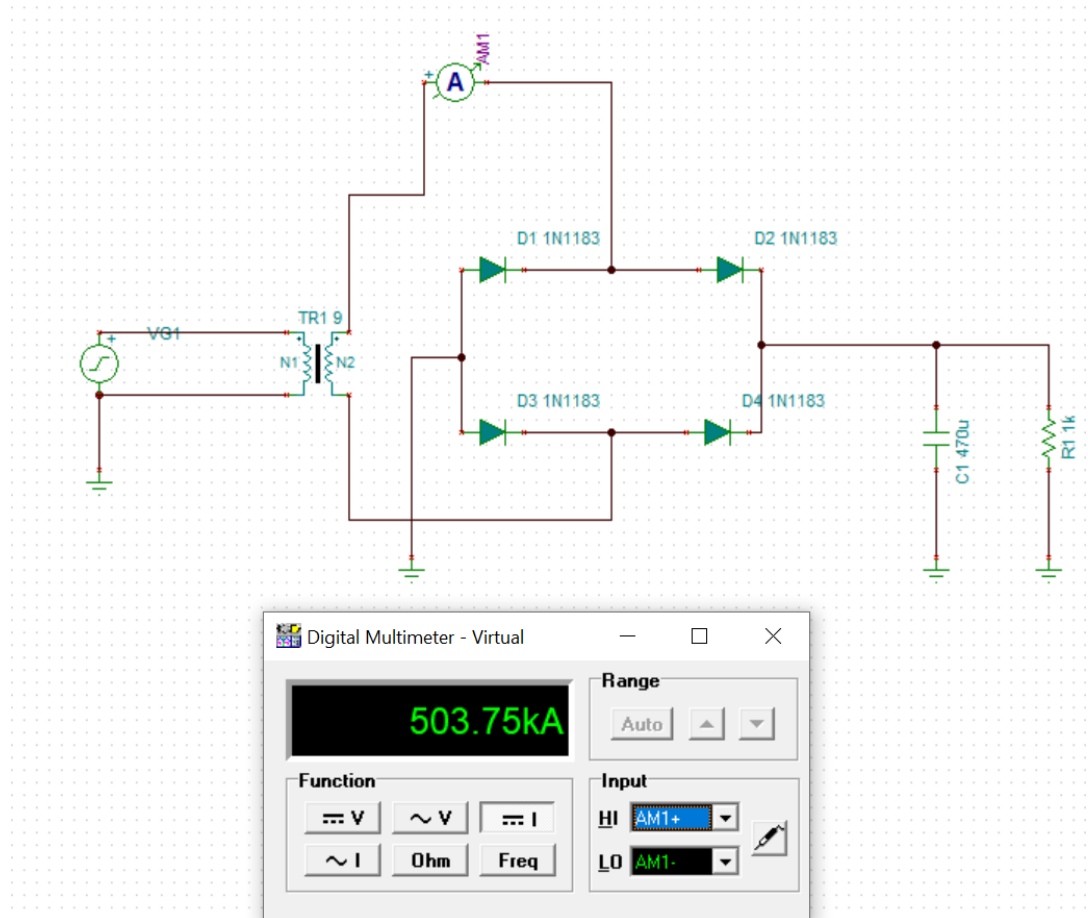

3.

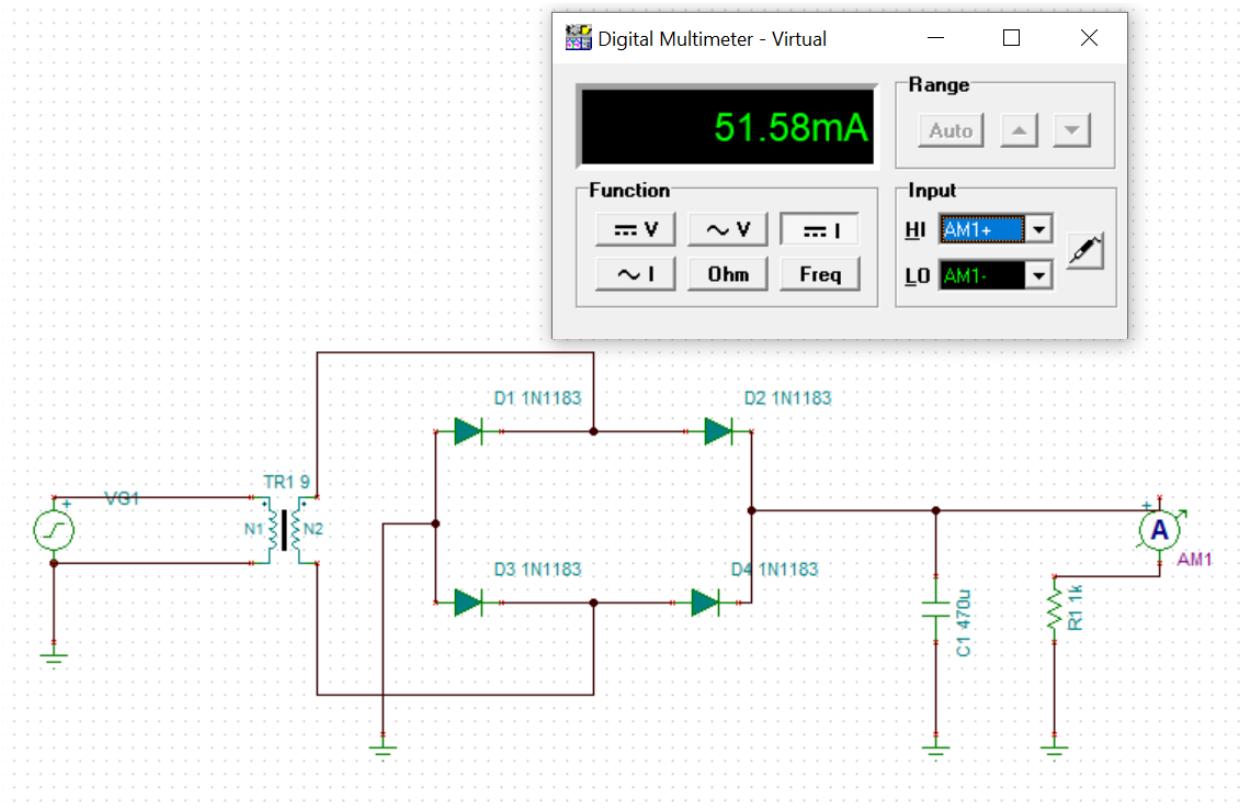

4.

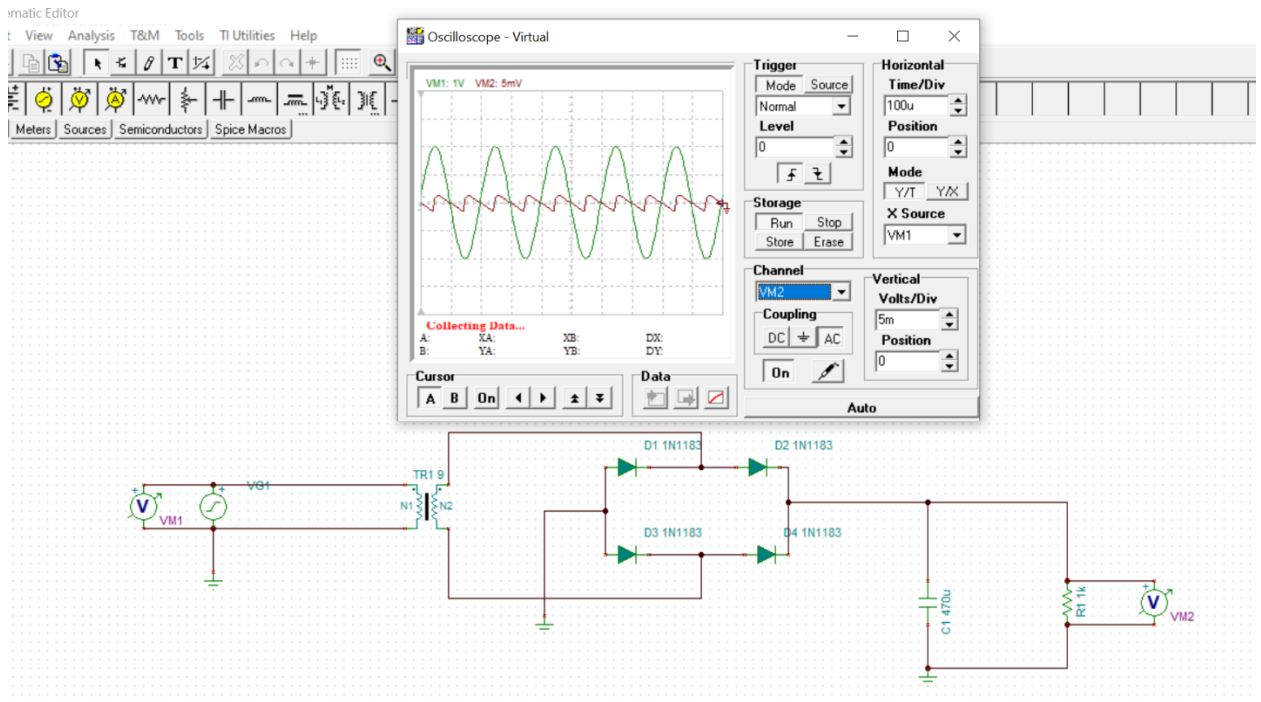

Tegangan pada sisi beban (gelombang channel 2)