

$$1. \beta_{dc} = 200$$

$$R_C = 2k\Omega$$

$$V_{CC} = 10V$$

$$R_B = 220k\Omega$$

$$V_{BB} = 4V$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C, V_{CE} = 10 - I_C R_C$$

$$I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C}$$

$$I_C = \frac{10 - V_{CE}}{2k}$$

$$V_{CE} = 0, I_C = 5mA$$

$$I_C = 0, V_{CE} = 10V$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$= \frac{4}{220k} = 1,8 \times 10^{-5} A$$


$$I_C = 200 \times (1,8 \times 10^{-5})$$

$$= 0,0036 A$$

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$= 10V - (0,0036)(2k)$$

$$= 2,8V$$

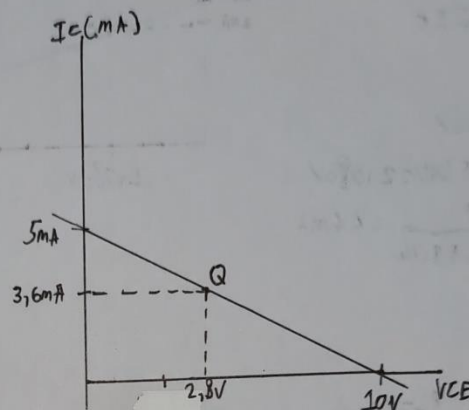

$$2. \beta_{dc} = 200$$

$$R_C = 470\Omega$$

$$V_{CC} = 5V$$

$$R_B = 51k\Omega$$

$$V_{BB} = 5V$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$= \frac{5 - 0,7}{51k} = 8,93 \times 10^{-5} A$$

$$V_C > V_B > V_E$$

$$7,896 > 4,729 > 0,7$$

Transistor dalam kondisi aktif

$$I_C = \beta_{dc} I_B$$

$$= 200 \cdot 8,93 \times 10^{-5} A$$

$$= 1,68 \times 10^{-2} A$$

$$V_B = I_B \cdot R_B$$

$$= 8,93 \times 10^{-5} \cdot 51k$$

$$= 4,29V$$

$$V_C = I_C \cdot R_C$$

$$= 1,68 \times 10^{-2} \cdot 470$$

$$= 7,896V$$

$$V_E = 0,7V$$

3.  $\beta_{DC} = 100$      $R_C = 2.2k\Omega$   
 $R_1 = 27k\Omega$      $R_E = 1.2k\Omega$   
 $R_2 = 15k\Omega$      $V_{CC} = 9V$

$$V_{BB} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_{CC} = \frac{15k}{27k + 15k} \cdot 9 = 3.219V$$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 3.219 - 0.7 = 2.519V$$


$$I_E = \frac{2.519}{1.2k} = 0.002095 \approx I_C$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 9 - (0.002095)(2.2k) = 4.391V$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 4.391 - 2.519 = 1.877V$$

$$V_{CE} = 0 \rightarrow I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{9}{2.2k + 1.2k} = 2.6mA$$

$$I_C = 0 \rightarrow V_{CE} = 9V$$

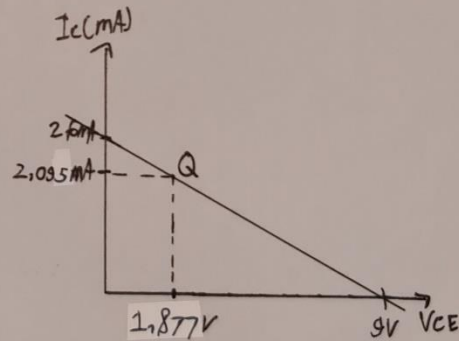

4.  $V_{BB} = \frac{50k}{50k + 10k} \cdot 15 = 5V$

$$V_E = V_{BB} - V_{BE} = 5 - 0.7 = 4.3V$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{4.3}{3k} = 1.43mA \approx I_C$$

$$r_{e'} = \frac{25m}{1.43m} = 17.482\Omega$$

$$r_C = \frac{R_C \cdot R_L}{R_C + R_L} = \frac{5k \cdot 10k}{5k + 10k} = \frac{50M}{15k} = 3.33k\Omega$$

$$A_V = \frac{r_C}{r_{e'}} = \frac{3.33k}{17.482} = 190.981$$

$$V_{out} = A_V \cdot V_{in} = 190.981 \cdot 2m = 380.962mV$$